

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称：计算机体系结构

姓 名：郑乔尹

学 院：计算机科学与技术学院

系：计算机科学与技术系

专 业：计算机科学与技术

学 号：3210104169

指导教师：姜晓红

2023 年 10 月 10 日

# 浙江大学实验报告

课程名称: 计算机体系结构 实验类型: 综合

实验项目名称: Lab1: Pipelined CPU supporting RISC-V RV32I Instructions

学生姓名: 郑乔尹 专业: 计算机科学与技术 学号: 3210104169

同组学生姓名: \_\_\_\_\_ 指导老师: 姜晓红

实验地点: 曹西 301 实验日期: 2023 年 10 月 10 日


## 一、实验目的和要求

**Task 1: 写出本次实验的目的与要求 (5 points)**

1. 理解 RISC-V RV32I 指令
2. 掌握流水线 CPU 的设计方法
3. 掌握带 forward 的流水线 CPU 的设计方法
4. 掌握 Predict-not-taken 的 branch 指令设计
5. 掌握流水线 CPU 的程序验证方法

## 二、实验内容和原理

**Task 2: 画出本次实验实现的电路图。(可以使用 PPT 上的线路图进行修改, 但是必须和自己的实现保持一致。如果不一致, 本题将不给分) (10 points)**

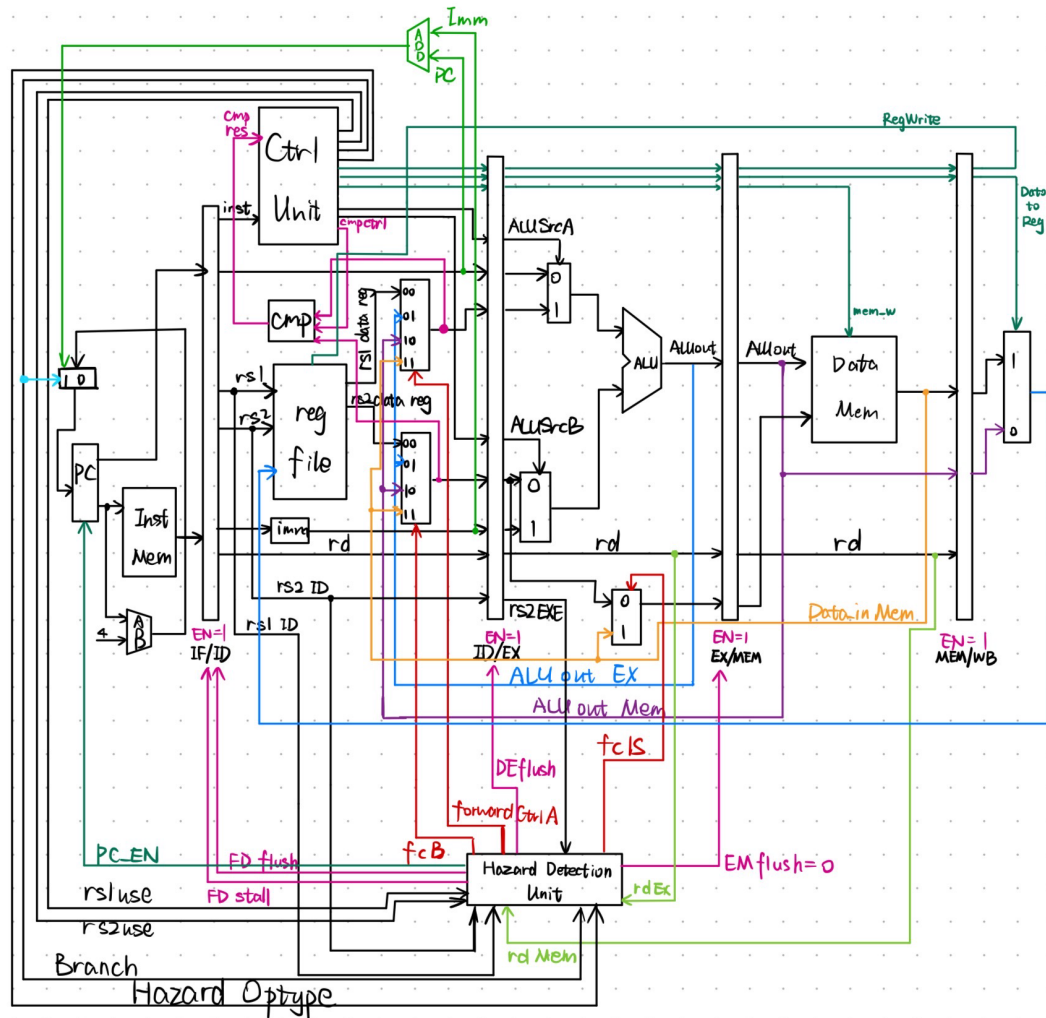

Task 3: 请给出为实现 predict not taken 各级流水线 EN/stall/flush 的实现思路及代码，给出各个信号为真的条件 (15 points)

各级流水线 EN 信号均可置 1.

Reg\_FD\_flush 与跳转指令相关，理由见下：

Predict-not-taken: 假设不跳转，先继续为下一条指令取指，等待当前指令到达译码阶段后可以得知比较结果是否正确，假如错误，则继续执行(reg\_FD\_flush 为 0)，否则将已经取指的下一条指令进行 flush(此时将 reg\_FD\_flush 置 1 即可)，防止其被译码并错误执行，然后执行跳转指令，跳转至正确位置

```
assign reg_FD_flush = Branch_ID; // branch correct, flush the content in IF/ID
```

reg\_FD\_stall 与 L type 造成的 stall 有关，如果需要发生 stall，则将其置 1 以停止对当前已经取指的指令进行译码，以实现 stall:

```
assign reg_FD_stall = stall; // stall
```

同时停止取指，PC 使能置 0：

```
assign PC_EN_IF = ~stall; // stall, no IF
```

同时需要将已经译码的当前指令的执行流水线中止，即将 reg\_DE\_flush 置 1，stall 后再让其继续执行：

```
assign reg_DE_flush = stall; // stall, flush the content in ID/EX
```

Task 4: 请给出 3 个 forward 的实现思路及代码。对于 forward\_ctrl\_A 和 forward\_ctrl\_B 只需要给出其中一个即可。forward\_ctrl\_A 有几种信号？每种信号对应什么情况？forward\_ctrl\_ls 的条件是什么？ (20 points)

Forward\_ctrl\_A 有 4 种信号，00，01，10，11；00 对应不用 forward，直接使用寄存器值，01 对应从上一指令 EX 阶段 forward ALU 计算结果到当前指令，10 对应从上上条指令 MEM 阶段 forward ALU 计算结果到当前指令，11 对应从上上条指令 MEM 阶段 forward 内存读取值到当前指令，用于 Load 指令与非 Store 指令的 forward。

```
wire rs1_forward_ED = (hazard_optype_EX == 2'b01) && //EXE hazard data
    ((rd_EXE == rs1_ID) && rd_EXE) && //EXE write to rs1
    (rs1use_ID); //ID read from rs1
wire rs1_forward_MD = (hazard_optype_MEM == 2'b01) && //MEM hazard data
    ((rd_MEM == rs1_ID) && rd_MEM) && //MEM write to rs1
    (rs1use_ID); //ID read from rs1
wire rs1_forward_LD = (hazard_optype_MEM == 2'b10) && //MEM hazard load
    ((rd_MEM == rs1_ID) && rd_MEM) && //MEM write to rs1
    (rs1use_ID); //ID read from rs1
```

注意 forward\_ctrl\_A/B 信号中的优先级，应当优先接受 EX 阶段的 forward，因为这是最新的值，一开始的时候直接用了按位与，导致优先级出错，像 RRR 这种情况就没办法正确 forward，后来采用三元运算符，解决了优先级问题，代码如下：

```
assign forward_ctrl_A = rs1_forward_ED ? 2'b01 :
    (rs1_forward_MD ? 2'b10 :
    (rs1_forward_LD ? 2'b11 : 2'b00));
```

Forward\_ctrl\_ls 有 2 种信号：0 代表不发生 forward，1 代表将上一指令 MEM 阶段的内存读取值 forward 到当前指令的 MEM 阶段，解决 Load 与 Store 指令相连时发生的 data hazard，信号由以下方式得出，store 指令执行到 Ex 阶段时，判断其 rs2 是否需要使用 load 指令中的 rd，同时判断两指令是否符合上一条为 L 下一条为 S：

```
assign forward_ctrl_ls = (rs2_EXE == rd_MEM) && rd_MEM &&
(hazard_optype_EX == 2'b11) && (hazard_optype_MEM == 2'b10);
```

#### Task 5: 请简要解释顶层 RV32core 的连线 (5 points)

根据自己定义的 forward 信号意义进行连线：forward\_ctrl\_A: 00 使用 rs1\_data\_reg, 01 使用 ALUout\_EXE 获取 EX 阶段 ALU 计算值进行 forward, 10 使用 ALUout\_MEM, 获取 MEM 阶段 ALU 计算值进行 forward, 11 使用 Datain\_MEM, 获取 MEM 阶段内存读取值进行 forward。

```
MUX4T1_32
mux_forward_A(.I0(rs1_data_reg),.I1(ALUout_EXE),.I2(ALUout_MEM),.I3(Datain_MEM),
//to fill sth. in ()
.s(forward_ctrl_A),.o(rs1_data_ID));
```

Forward\_ctrl\_B 同理:

```
MUX4T1_32
mux_forward_B(.I0(rs2_data_reg),.I1(ALUout_EXE),.I2(ALUout_MEM),.I3(Datain_MEM),
//to fill sth. in ()
.s(forward_ctrl_B),.o(rs2_data_ID));
```

Forward\_ctrl\_ls:

1 代表从 Mem 阶段前递内存读取值, 0 代表正常使用 rs2\_data

```
MUX2T1_32
mux_forward_EXE(.I0(rs2_data_EXE),.I1(Datain_MEM),.s(forward_ctrl_ls),.o(Dataout_EXE));
//to fill sth. in ()
```

ALUSrcA:

1 代表 JAL, JALR, AUIPC 这些需要 PC 值的指令, 获取 PC 值, 0 代表使用 rs1\_data。

```
MUX2T1_32
mux_A_EXE(.I0(rs1_data_EXE),.I1(PC_EXE),.s(ALUSrc_A_EXE),.o(ALUA_EXE));
//to fill sth. in ()
```

ALUSrcB:

1 代表 L, I, LUI, AUIPC, S 这些需要立即数的指令获取立即数作为输入 B, 0 则代表使用 rs2\_data。



```
MUX2T1_32
mux_B_EXE(.I0(rs2_data_EXE),.I1(Imm_EXE),.s(ALUSrc_B_EXE),.o(ALUB_EXE));
//to fill sth. in ()
```

### 三、实验过程和数据记录及结果分析

仿真图片应完整包含时间信息和信号名称。

对仿真的解释示例：XXXns，X 信号变为 X，由于 XXX，导致 X 信号变为 XXX，……，我们发现 X 被 forward 到了 X。


### Task 5: 请给出本次实验仿真的完整截图 (5 points)

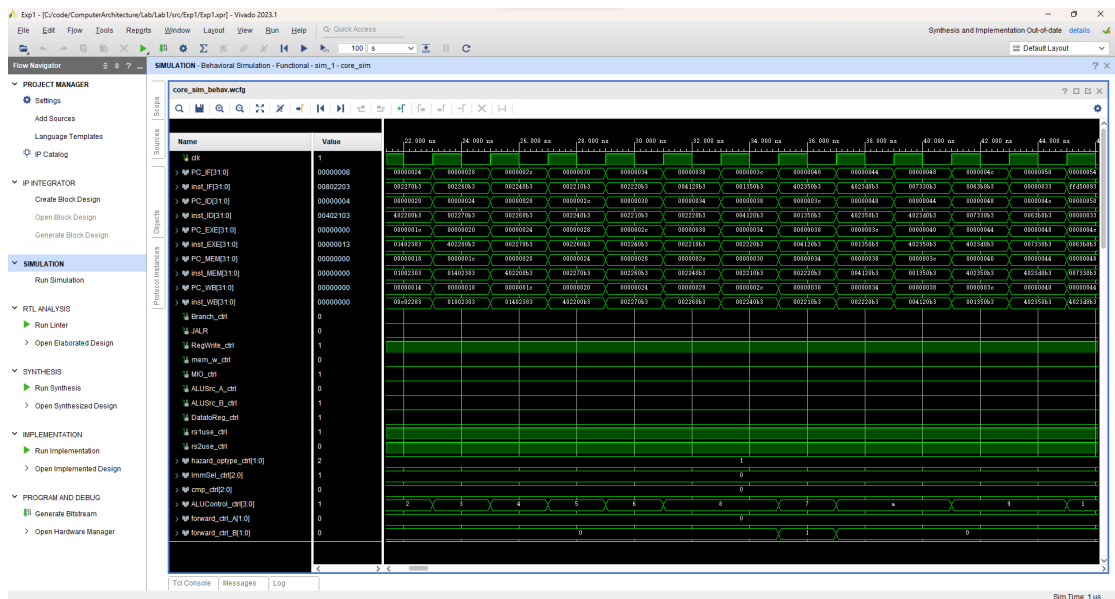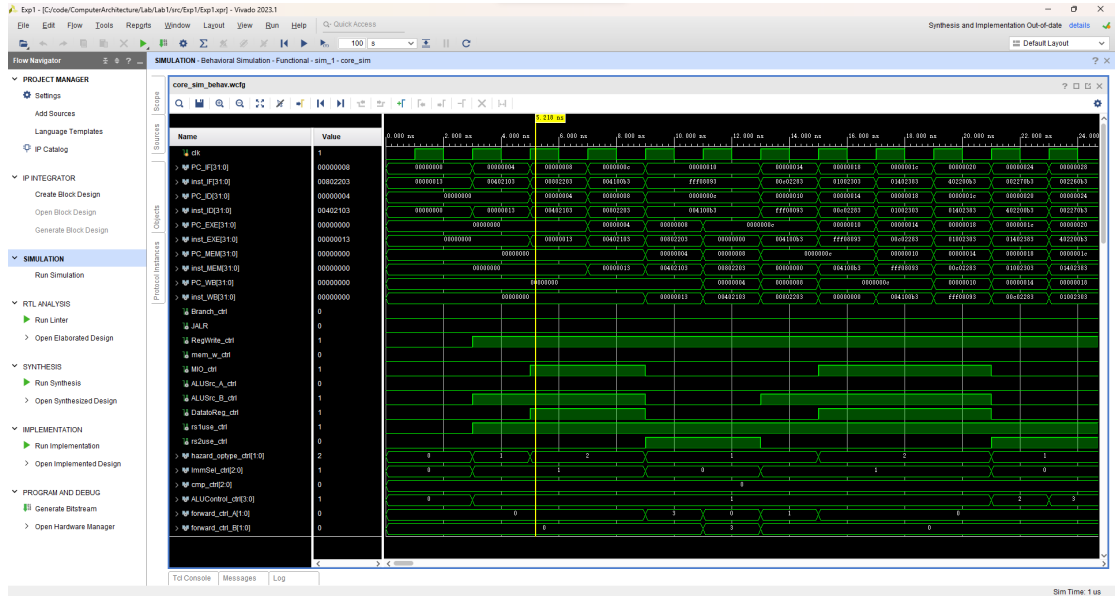








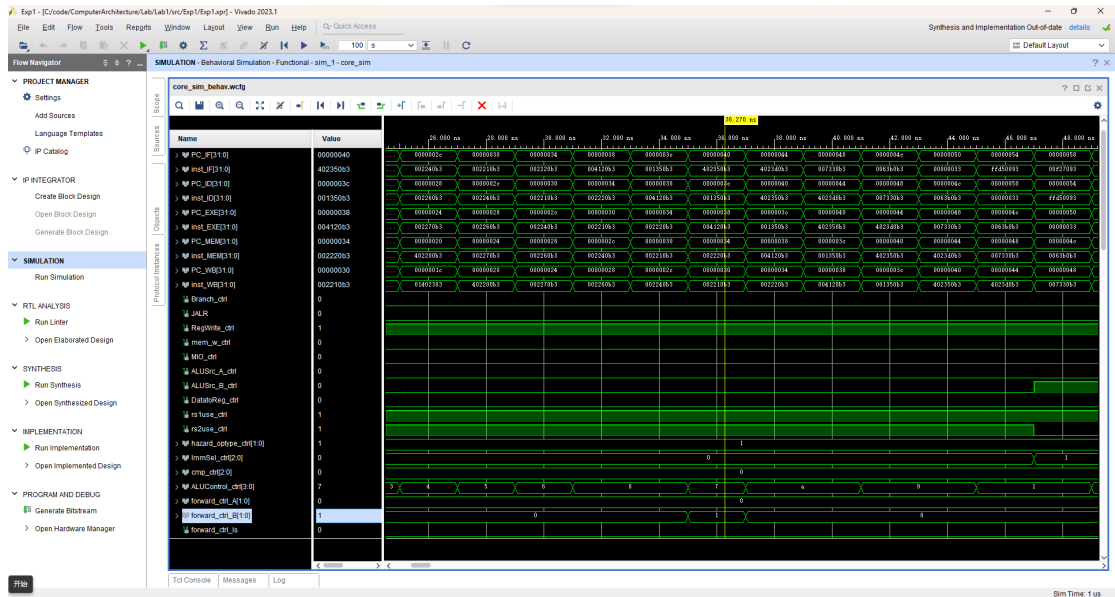

对应指令 `slt x1,x4,x2`    `slt x1,x2,x4`    `sr1 x1, x6, x1`; **`sr1 x1, x6, x1`**


对 `slt x1,x2,x4` 中的 `x1` 有着依赖关系，可以看到在 `PC=0x40` 即 `sr1 x1,x6,x1` 进入译码阶段时，由于发生冲突的 `x1` 为 `rs2`，需要上一条指令 EX 阶段的 ALU 计算值，故 `hazard_optype` 被置 01，代表需要 ALU 计算值前递，在 `HazardDetectionUnit` 中将 `forward_ctrl_B` 变为 01，代表 `rs2` 使用上一条指令(EX 阶段)的 ALU 计算结果前递。

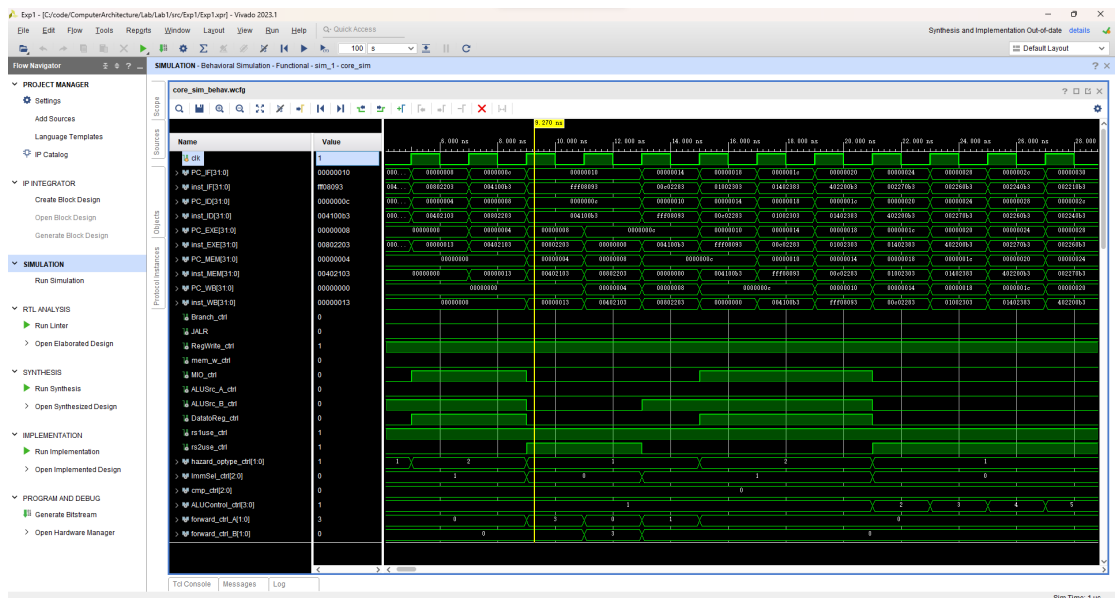**Task 7: 请给出一个 LR forward 部分仿真的高清图片，并对涉及到的信号加以详细解释 (10 points)**



可以看到图中 `PC=0x10` 时发生了 stall。需要 LR forward 的指令为 `lw x4, 8(x0)` 与 `add x1, x2, x4`，`add` 指令中使用的 `rs2` 为 `x4`，而上一条 `lw` 指令还未将内存中读取的值写入 `x4`，这个值需要在 Mem 阶段获取，进而前递，因此需要进行一个周期的 stall。

Task 8: 请给出一个 LS forward 部分仿真的高清图片，并对涉及到的信号加以详细解释 (10 points)

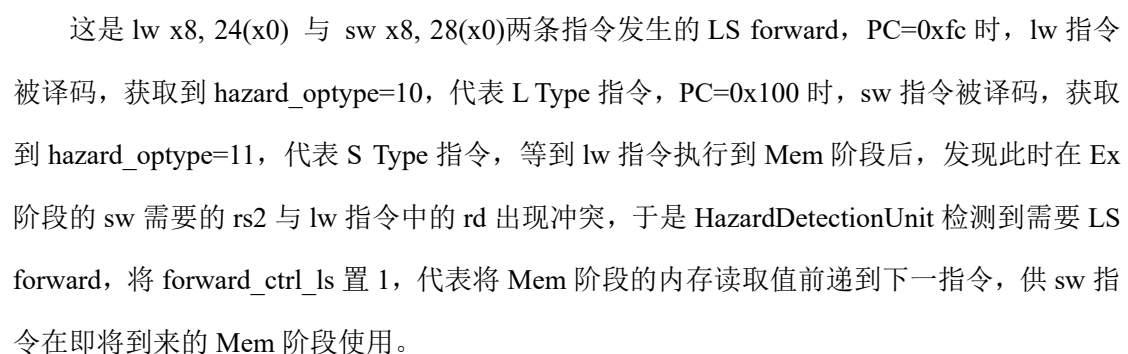

Task 9: 请给出一个 predict 成功部分仿真的高清图片，并对涉及到的信号加以详细解释 (5 points)



件正确，由于执行的为 `predict-not-taken` 策略，下一条指令已经进入取指阶段，需要停止其执行并对 PC 进行跳转，故将 `reg_FD_flush` 置 1，防止已经取指的下一条继续执行。然后正常进行分支指令跳转即可。

#### 四、 讨论与心得

**Task 11:** 请写出对本次实验内容的深入讨论，或者本次实验的心得体会。例如遇到的难题等等。请认真填写本模块，若不填写或胡乱填写将酌情扣分，写明真实情况即可。 (+10 points)

在提交 PTA 后发现 `cycle21` 处出现错误，检查发现是 RRR 情况的 Hazard 出现错误，通过对代码进行检查，发现原来 `forward_ctrl_A` 使用的都是位运算，存在严重的优先级问题，比如当同时检测到 EX 与 MEM 阶段需要 forward 时，`forward_ctrl_A/B` 将会出错，不会输出 01，而是 11，导致结果错误，最后改为三元运算符，成功通过了仿真。同时提交时忘记给输出信号 `reg_EM_flush` 赋值，导致高阻态，吸取了教训，以后实验会将所有输出信号赋值，即使自己没有使用。